

LED Bank

Manuel Rickli, Lukas Stöckli, Michael Plüss

28. Januar 2018

1 Einleitung

Das Ziel unserer Gruppe war, eine LED Bank zu bauen. Diese besteht aus 48x8 grünen LEDs, welche als Pixel fungieren. Die LED Bank soll sich mit dem Internet verbinden können und Pixel Daten von dort entnehmen und anzeigen können. Was auch möglich sein soll, ist, einfach kurze Texte anzuzeigen und von rechts nach links scrollen zu lassen.

Die Vision ist, diese LED Bank im Zimmer aufhängen oder hinstellen zu können und darauf verschiedenste Informationen darstellen zu können. Ursprünglich waren Anwendungen wie eine Uhr oder eine Wetterangabe geplant, oder sogar kleine 48x8 Pixel Filmchen.

Es gibt mehrere Gründe, weshalb wir uns vorrangig für eine zweidimensionale LED Konstellation entschieden haben, anstatt für eine dreidimensionale. Einerseits können wir so gewohnt konventionell Text darstellen und zweitens versprochen wir uns davon eine wesentlich einfachere Verdrahtung. Das Hauptproblem so viele LEDs überhaupt mit dem Arduino anzusteuern haben wir so aber nicht umgangen.

2 Hauptteil

2.1 Umsetzung

2.1.1 Display

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TODO!!!!

(Bild)

Die 384 LEDs befinden sich verteilt auf zwei Steckbrettern. Die acht Reihen der Bank werden direkt vom Arduino angesprochen. Die 48 Kolonnen steuern wir über drei Pins des Arduinos mittels Shift Registern. Ein Shift Register hat jeweils acht Output Pins, weshalb wir insgesamt sechs Shift Register benutzen, welche in Reihe geschaltet sind.

Wir erreichen die Darstellung eines komplexen Pixelmusters, indem wir jeweils einen Pin bei den acht Reihen einschalten und die anderen ausschalten und dann die Pixeldaten der Zeile in die Shift Register einfüttern. So wird jeweils eine horizontale Linie dargestellt. Diese lassen wir einen kurzen Moment leuchten und gehen dann zur nächsten Zeile über. Wenn wir alle Zeilen dargestellt haben,

haben wir ein Frame 'gezeichnet'. Mit einer genug schnellen Taktrate ist das so entstehende Flimmern auch kein grosses Problem mehr.

2.1.2 Code

Der Code für das Arduino haben wir in der Arduino IDE geschrieben und bildet die Kontrolle über den Display, sowie die Kommunikationsstelle zum Internet. Um Texte darstellen zu können haben wir viele Bitmuster für die einzelnen Buchstaben einprogrammiert, welche auf unsere Bedürfnisse angepasst sind.

2.1.3 Webseite

Auf dem Arduino läuft ein kleiner Webserver, der eine Konsole zur Verfügung stellt. Der Server schickt dem Client HTML Code, den der Browser dann in die sichtbare Website umwandelt. Über ein Eingabefeld kann Text an den Server übergeben werden, der dann auf der LED-Matrix angezeigt wird. Über Knöpfe können Requests für das Wetter und die Uhrzeit ausgeführt werden, dessen Resultat dann ebenfalls angezeigt wird.

2.2 technische Details

2.2.1 Display

Wir haben für unsere Anzeige folgende Bauteile verwendet:

- LED 20mA, 2,2V
- Widerstand 3.3k Ω
- Widerstand 220 Ω
- Schieberegister 74HC595
- Transistor Array ULN2803
- Kondensator 1 μ F

Da die LED's mit 20mA betrieben werden sollte und

$$R = 5V/20mA = 250\Omega$$

haben wir 220 Ω Widerstände als Vorwiderstand eingebaut. Der Strom wäre leicht höher als 20mA, die 5V des Arduino erreichen jedoch auch nicht ganz die Anzeige aufgrund von Spannungsabfall. Diese Vorwiderstände befinden sich zwischen den Schieberegistern und den LED-Kolumnen. Die Reihen werden direkt über das Arduino angesteuert. Da dieses bei den Output-Pins jedoch nur ca. 40mA gesourcet oder gesinkt werden können, wird der ULN2803 dazwischen geschaltet. Diesen kann man bis 500mA und 50V betreiben. Davor wird für jede Reihe ein 3.3k Ω Widerstand geschaltet, da über die Leitungen vom Arduino nur noch Impulse an den ULN2803 gesendet werden, welche diesen dann zum Schalten bringen. Die ganze Energie kommt also direkt von Ground und 5V und nicht über die Arduino Outputs.

- Latch Pin
- Clock Pin
- Data Pin

The diagram illustrates a 74HC595 shift register (U1) connected to an 8-segment display. The 5V supply is connected to the VCC pin (pin 16) and the GND pin (pin 8). The Q0 pin (pin 15) is connected to the common ground of the display segments. The data pins Q1 through Q7 (pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) are connected to the segments of the display through 220Ω resistors (R1 through R8). The control pins ST_CP (pin 12), SH_CP (pin 11), and MR (pin 10) are connected to the 5V supply. The Q7* pin (pin 9) is connected to GND. The display segments are labeled LED1 through LED8, each with a forward voltage of 1.8V.

Der Code ist in verschiedene Module unterteilt die zusammen die Funktionalität des Produkts gewährleisten.

Das Modul 'internetInterface' ist verantwortlich für die Internetanbindung unseres Systems. Es besteht aus einem Setup-Modul, dass die physische Verbindung initialisiert und den Server startet und dem Requesthandler. Dieser sendet den Code für das Anzeigen der Webseite und bearbeitet die Eingaben über die Console um den Text zu ändern. Das Modul 'ledInterface' hält den Grafikspeicher, welcher aus einem 48x8 Char-Array besteht in welchem die Lichtzustände der

Pixel gespeichert werden. Es enthält ausserdem die Methoden zur Textbearbeitung. Sie ist verantwortlich für das Übersetzen von Usereingaben in die Bitmap sowie das aktualisieren der Laufschrift. Hier werden Buchstaben in Arrays mit 8-Bit Zahlen umgewandelt.

Das Modul 'chars' hält die ganzen Informationen über die darstellbaren Zeichen. Dies sind einerseits die Bitmap und andererseits die anzuzeigende Breite.

Als letztes gibt es das Modul 'ledHardwareControl'. Es ist verantwortlich für die Anzeige des Grafikspeichers auf der LED-Matrix. Über die Pins des Arduinos werden Reihen und Spalten angesprochen um das gewünschte Frame anzuzeigen. Über ein Untermodul werden die Daten reihenweise in die Schieberegister geschiftet.

2.2.3 Webseite

Auf dem Arduino läuft ein Webserver mit einer Internetseite. Über die IP 192.168.178.42 und Port 80 kann darauf zugegriffen werden. Die Webseite enthält ein Feld um einen neuen Text auf die Anzeige zu laden sowie Buttons um Daten wie Wetter und Uhrzeit anzuzeigen. Der Requesthandler schickt den HTML/CSS Code an den Client. Falls er vom Client einen Request bekommt wird keine Seite gesendet, stattdessen untersucht der Parser die Nachricht und aktualisiert die Anzeige. Falls es sich um das Drücken einer der Buttons handelt, holt sich der Server die Informationen per Request bei der entsprechenden Website.

3 Zusammenfassung

!!!!!!!!!!!!!! TODO!!!!

(Wie gut läuft es schlussendlich?)

Insgesamt war die LED Bank ein Projekt überschaubarer Komplexität. Darauf hatten wir auch abgezielt. Was schwieriger war als erwartet, war der Umgang mit den Shift Registern, welche sich Anfangs nie so verhalten haben wie wir es geplant hatten. Auch mühsamer als erwartet war die Verbindung des Arduinos mit dem Internet. Die Einschränkung auf Http macht es schwierig auf viele moderne Webseiten zuzugreifen.

4 Quellen

!!!!!!!!!!!!!! TODO!!!!